

# Logisim 单周期 CPU 设计文档

## 一、模块

### 1. IFU

#### (1) 介绍

取指令单元，内部包括 PC（程序计数器）、IM(指令存储器)及相关逻辑。

#### (2) 端口定义

表格 1 IFU 端口定义

端口	输入输出	位数	描述
ifJ	I	1	当前指令是否为 J
ifBcom	I	1	当前指令是否满足跳转要求
reset	I	1	异步复位信号 1: 复位 0: 无效
clk	I	1	时钟信号
Instr	O	32	当前指令

#### (3) 功能定义

表格 2 IFU 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当复位信号有效时，PC 被设置为 0x00000000
2	取指令	当时钟上升沿到来，根据 PC[6:2]从 IM 取指令
3	计算下一个 PC	如果当前指令满足跳转要求， $PC=PC+4+EXT(imm  0^2)$ 如果当前指令为 J 指令， $PC=PC[31:28]  instr\_index  0^2$ 否则， $PC=PC+4$

### 2. GRF

#### (1) 介绍

通用寄存器组，也称为寄存器文件、寄存器堆。可以存取 32 位数据。

#### (2) 端口定义

表格 3 GRF 端口定义

端口	输入输出	位数	描述
----	------	----	----

A1	I	5	指定 32 个寄存器中的一个，输出其中数据到 RD1
A2	I	5	指定 32 个寄存器中的一个，输出其中数据到 RD2
A3	I	5	指定 32 个寄存器中的一个，写入 Data 数据
Data	I	32	输入数据
WE	I	1	写入使能信号 1: 可写入 0: 不可写入
reset	I	1	异步复位信号 1: 复位 0: 无效
clk	I	1	时钟信号
RD1	O	32	A1 指定寄存器中的数据
RD2	O	32	A2 指定寄存器中的数据

### (3) 功能定义

表格 4 GRF 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当复位信号有效时，所有寄存器的数据清零
2	读数据	读出 A1,A2 指定寄存器中数据到 RD1,RD2
3	写数据	当 WE 有效且时钟上升沿时，将 Data 写入 A3 指定寄存器

## 3. ALU

### (1) 介绍

算术逻辑单元，提供 32 位加、减、与、或运算，不检测溢出。

### (2) 端口定义

表格 5 ALU 端口定义

端口	输入输出	位数	描述
A	I	32	ALU 的输入 1
B	I	32	ALU 的输入 2
sel	I	2	选择信号，00: A+B 01: A-B 10: A&B 11: A B
C	O	32	运算结果
notzero	O	1	判断 C 是否为零 1: C=0 0: C!=0

### (3) 功能定义

表格 6 ALU 功能定义

序号	功能名称	功能描述
----	------	------

1	运算	按照 sel 信号选择 C 为 A 和 B 做什么运算得到的结果
2	判零	判断 C 是否为 0

#### 4. DM

##### (1) 介绍

存储数据。

##### (2) 端口定义

表格 7 DM 端口定义

端口	输入输出	位数	描述
address	I	5	待操作地址
data	I	32	待输入数据
WE	I	1	写入使能信号 1: 可写入 0: 不可写入
clk	I	1	时钟信号
reset	I	1	异步复位信号 1: 复位 0: 无效
out	O	32	读出的数据

##### (3) 功能定义

表格 8 DM 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	写数据	当 WE 有效且时钟上升沿时，将 data 写入 address 地址
2	读数据	从 address 中读取数据，输出至 out
3	复位	当复位信号有效时，所有 ROM 的数据清零

#### 5. EXT

##### (1) 介绍

将 16 位立即数扩展为 32 位。

##### (2) 端口定义

表格 9 EXT 端口定义

端口	输入输出	位数	描述
A	I	16	待扩展的 16 位立即数

sel	I	2	扩展方式选择信号 00: 无符号扩展 01: 有符号扩展 10: 后面拼接两个 0 后符号扩展 11: 加载至高位
B	O	32	扩展后的数

### (3) 功能定义

表格 10 EXT 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	扩展	按照 sel 信号选择 B 为 A 做什么扩展得到的结果

## 6. Controller

### (1) 介绍

根据指令有关信息（opcode，func）判断指令类型，进而得到各个选择器、使能信号等的的数据，决定各组件控制信号。

### (2) 端口定义

表格 11 Controller 端口定义

端口	输入输出	位数	描述
Instr	I	32	指令内容
regSlt	O	1	选择进入 GRF 的 B 的来源 0: rt 1: rd
regWE	O	1	GRF 的写入使能信号
dmWE	O	1	DM 的写入使能信号
extOp	O	2	EXT 的选择信号
aluOp	O	2	ALU 的选择信号
aluB	O	1	ALU 的 B 端口来源 0: rt 1: 扩展后的立即数
toReg	O	1	存入寄存器数据来源 0: DM 数据 1: ALU 结果
ifBeq	O	1	判断是否为 Beq 指令
rs	O	5	读 rs 寄存器序号
rt	O	5	读 rt 寄存器序号
rd	O	5	读 rd 寄存器序号

imm	O	16	读立即数
jcom	O	1	判断是否为J指令

### (3) 真值表 (instr 略) (非严格 无 x)

表格 12 Controller 真值表

端口	addu	subu	ori	lw	sw	lui	beq	j
Instr (略)	000000 100001	000000 100011	001101	100011	101011	001111	000100	000010
regSlt	1	1	0	0	0	0	0	0
regWE	1	1	1	1	0	1	0	0
dmWE	0	0	0	0	1	0	0	0
extOp0	0	0	0	1	1	1	0	0
extOp1	0	0	0	0	0	1	1	0
aluOp0	0	1	1	0	0	0	1	0
aluOp1	0	0	1	0	0	0	0	0
aluB	0	0	1	1	1	1	0	0
toReg	1	1	1	0	0	1	0	0
ifBeq	0	0	0	0	0	0	1	0
jcom	0	0	0	0	0	0	0	1

## 二、测试程序

### (1) 代码

```
.data
arr:.space 40
.text
ori $t0,0
ori $s0,10
loop:
    beq $t0,$s0,loop_out
    subu $t1,$t1,$t1
    subu $t4,$t4,$t4
    lj:
        beq $t1,$s0,ljout
        lw $t3,arr($t4)
        addu $t4,$t4,4
```

```

        addu $t3,$t3,$t1
        sw $t3,arr($t4)
    addu $t1,$t1,1
    j lj
ljout:
    addu $t0,$t0,1
    j loop
loop_out:
beq $t2,$t2,loop_out

```

(2) MARS 输出结果:


Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+12)	Value (+16)	Value (+20)	Value (+24)	Value (+28)
0	0	0	1	3	6	10	15	21
32	28	36	45	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0
128	0	0	0	0	0	0	0	0
160	0	0	0	0	0	0	0	0
192	0	0	0	0	0	0	0	0
224	0	0	0	0	0	0	0	0
256	0	0	0	0	0	0	0	0
288	0	0	0	0	0	0	0	0
320	0	0	0	0	0	0	0	0
352	0	0	0	0	0	0	0	0

图表 1 MARS 数据输出结果


Registers	Coproc 1	Coproc 0
Name	Number	Value
\$zero	0	0
\$at	1	1
\$v0	2	0
\$v1	3	0
\$a0	4	0
\$a1	5	0
\$a2	6	0
\$a3	7	0
\$t0	8	10
\$t1	9	10
\$t2	10	0
\$t3	11	45
\$t4	12	40
\$t5	13	0
\$t6	14	0
\$t7	15	0
\$s0	16	10
\$s1	17	0
\$s2	18	0
\$s3	19	0
\$s4	20	0
\$s5	21	0
\$s6	22	0
\$s7	23	0
\$t8	24	0
\$t9	25	0
\$k0	26	0
\$k1	27	0
\$gp	28	6144
\$sp	29	12284
\$fp	30	0
\$ra	31	0
pc		12368
hi		0
lo		0

图表 2 MARS 寄存器运行结果

(2) CPU 运行结果:

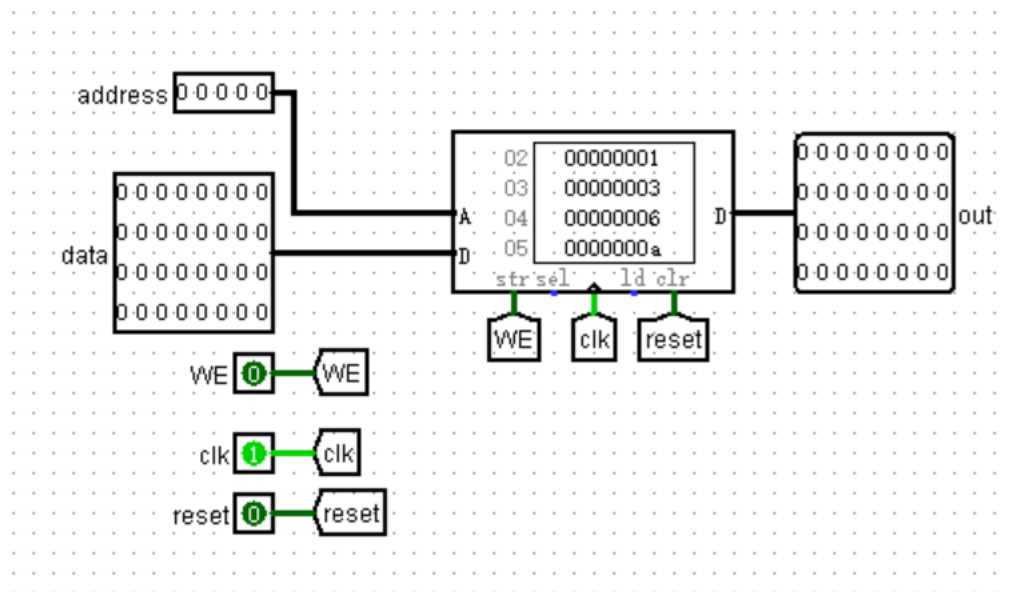


图表 3 CPU 数据运行结果 1

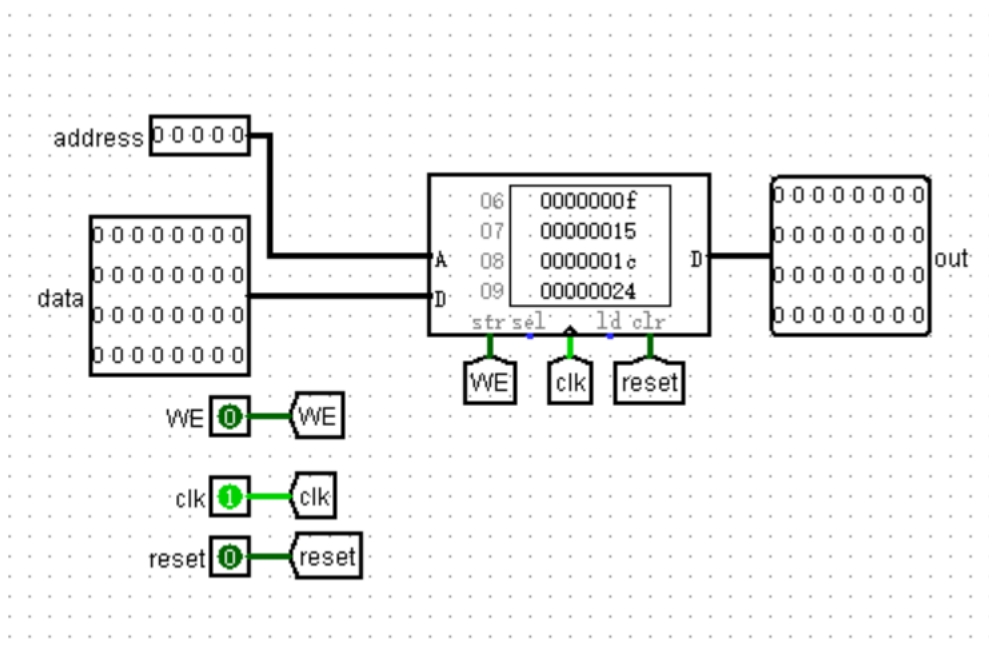


图表 4 CPU 数据运行结果 2



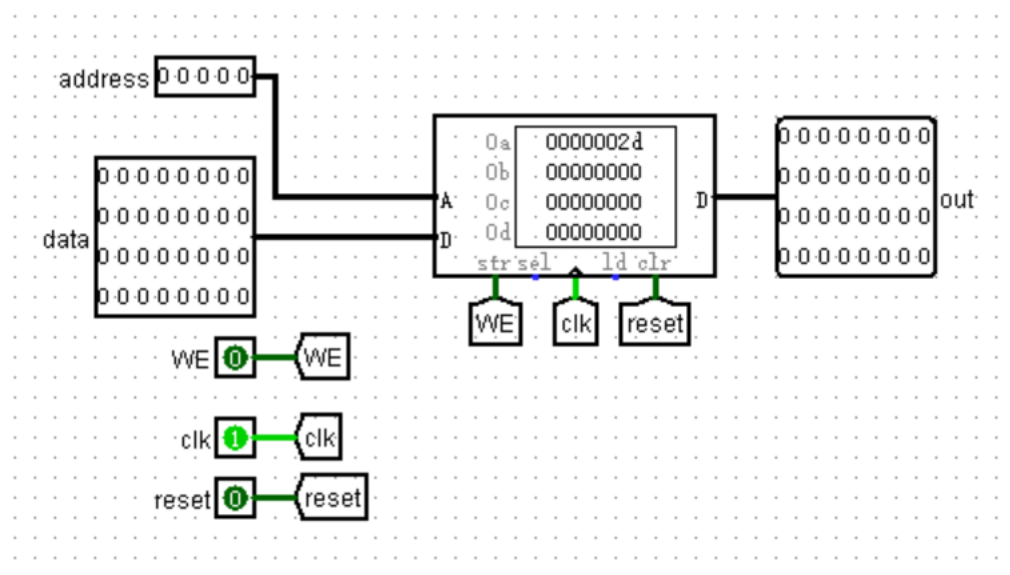

图表 5 CPU 数据运行结果 3

 

图表 6 CPU 寄存器运行结果

符合预期。

### 三、思考题

1. 若 PC（程序计数器）位数为 30 位，试分析其与 32 位 PC 的优劣。

优点：直接取低 5 位作为地址；缺点：实现 jr 等方法时会比较麻烦，与 MIPS 实现有较大差别，测试较困难

2. 现在我们的模块中 IM 使用 ROM， DM 使用 RAM， GRF 使用寄存器，这种做法合理吗？ 请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

合理。IM 只需读入，DM 需要读写清零，GRF 寄存器堆使用寄存器。

3. 结合上文给出的样例真值表，给出 RegDst, ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, nPC\_Sel, ExtOp 与 op 和 func 有关的布尔表达式（表达式中只能使用“与、或、非”3 种基本逻辑运算。）

See MIPS Green Sheet

func

op

	10 0000	10 0010	n/a			
	00 0000	00 0000	00 1101	10 0011	10 1011	00 0100
	add	sub	ori	lw	sw	beq
RegDst	1	1	0	0	X	X
ALUSrc	0	0	1	1	1	0
MemtoReg	0	0	0	1	X	X
RegWrite	1	1	1	1	0	0
MemWrite	0	0	0	0	1	0
nPC_sel	0	0	0	0	0	1
ExtOp	X	X	0	1	1	X
ALUctr<2:0>	Add	Subtract	Or	Add	Add	Subtract

All Supported Instructions

图表 7 参考图表

RegDst=func5~func4~func3~func2~func1~func0~op5~op4~op3~op2~op1~op0 || func5~func4~func3~func2~func1~func0~op5~op4~op3~op2~op1~op0

其余类似。

4. 充分利用真值表中的 X 可以将以上控制信号化简为最简单的表达式，请给出化简后的形式。

与上文中实现一样，看做 0。略。

5. 事实上，实现 nop 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？请给出你的理由。

不会进行操作，使能信号等不会有效，对电路无影响。

6. 前文提到，“可能需要手工修改指令码中的数据偏移”，但实际上只需再增加一个 DM 片选信号，就可以解决这个问题。请阅读相关资料并设计一个 DM 改造方案使得无需手工修改数据偏移。

暴力减法取地址。

7. 除了编写程序进行测试外，还有一种验证 CPU 设计正确性的办法——形式验证。**形式验证**的含义是根据某个或某些形式规范或属性，使用数学的方法证明其正确性或非正确性。请搜索“形式验证 (Formal Verification)”了解相关内容后，简要阐述相比与测试，形式验证的优劣。

优点：严谨，能保证电路正确性

缺点：麻烦，复杂